
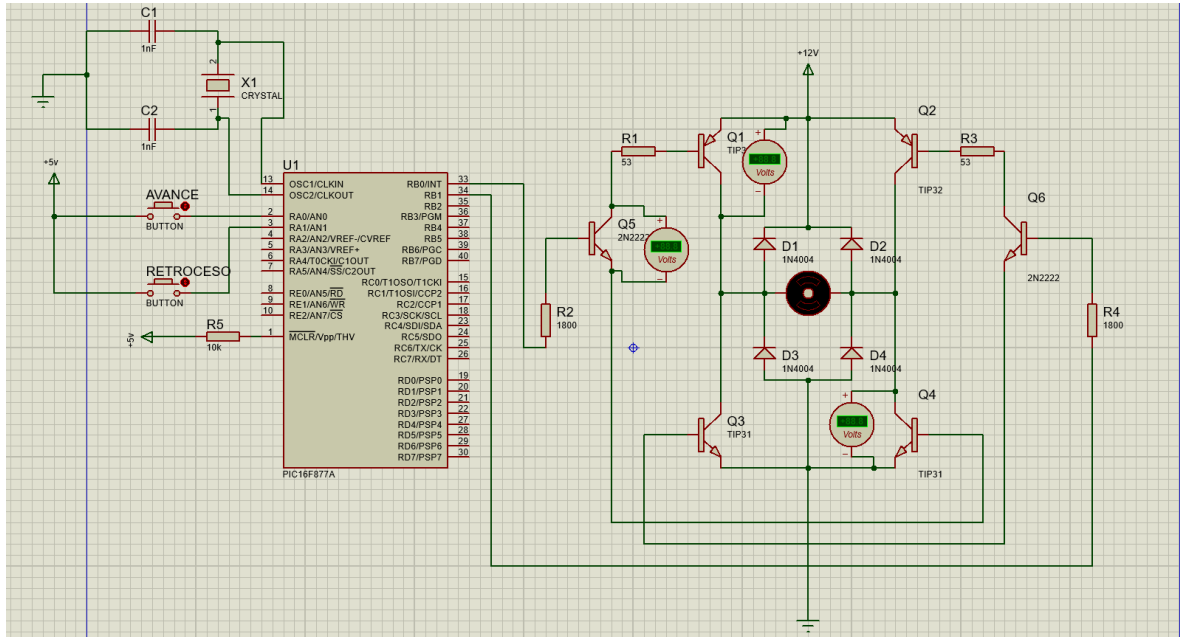


Cálculos puente H

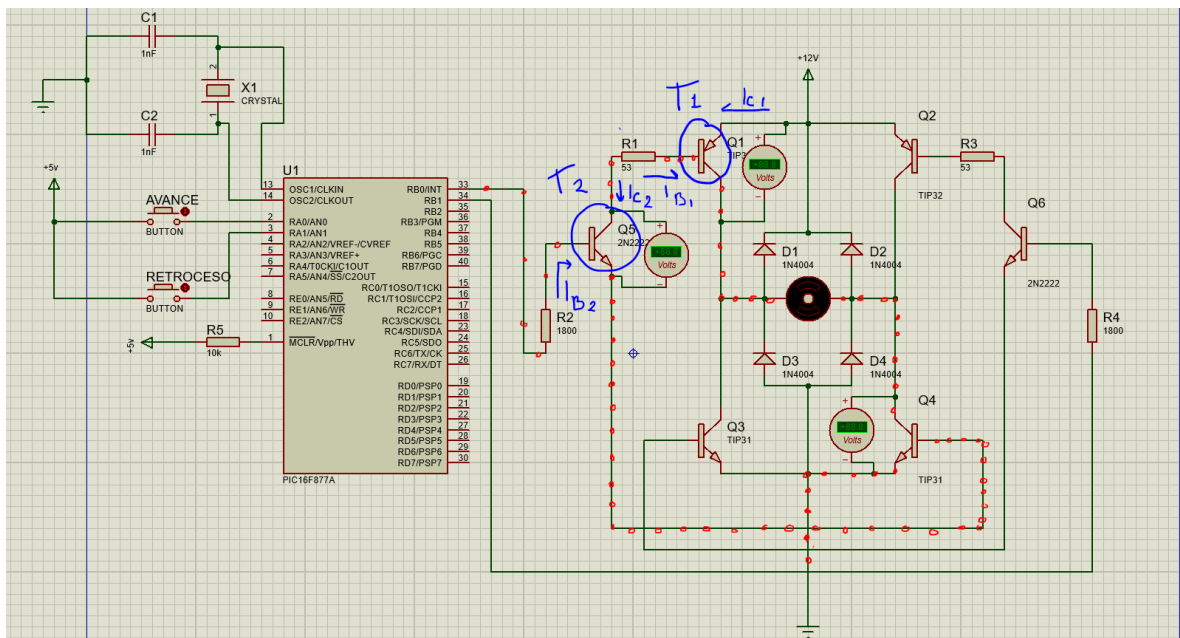

Cálculos:

Tomando en cuenta los datos de la siguiente imagen:




Vázquez Núñez Erick Francisco

$$\begin{aligned}\beta_{T_1} &= 10 \\ \beta_{T_2} &= 100 \\ I_{C_1} &= \beta_{T_1} \cdot I_{B_1} \\ I_{B_1} &= \frac{I_{C_1}}{\beta_{T_1}} \\ I_{B_1} &= \frac{1A}{10} = 0.1 \cdot 2 = 0.2 \\ R_1 &= \frac{(v_{CC} - v_{sat}))}{I_{B_1}} \\ R_1 &= \frac{10 \cdot 6}{0.2} \\ R_1 &= 53\Omega\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_{C_2} &= \beta \cdot I_{B_2} \\ R_2 &= \frac{(5 - 1.4) \cdot 100}{I_{C_2}} \\ I_{C_2} = I_{B_1} &= \frac{1}{10} = 0.1 \cdot 2 = 0.2 \\ R_2 &= \frac{(5 - 1.4) \cdot 100}{0.2} \\ R_2 &= 1800\Omega = 1.8k\Omega\end{aligned}$$

Circuito con transistores Sin saturar:

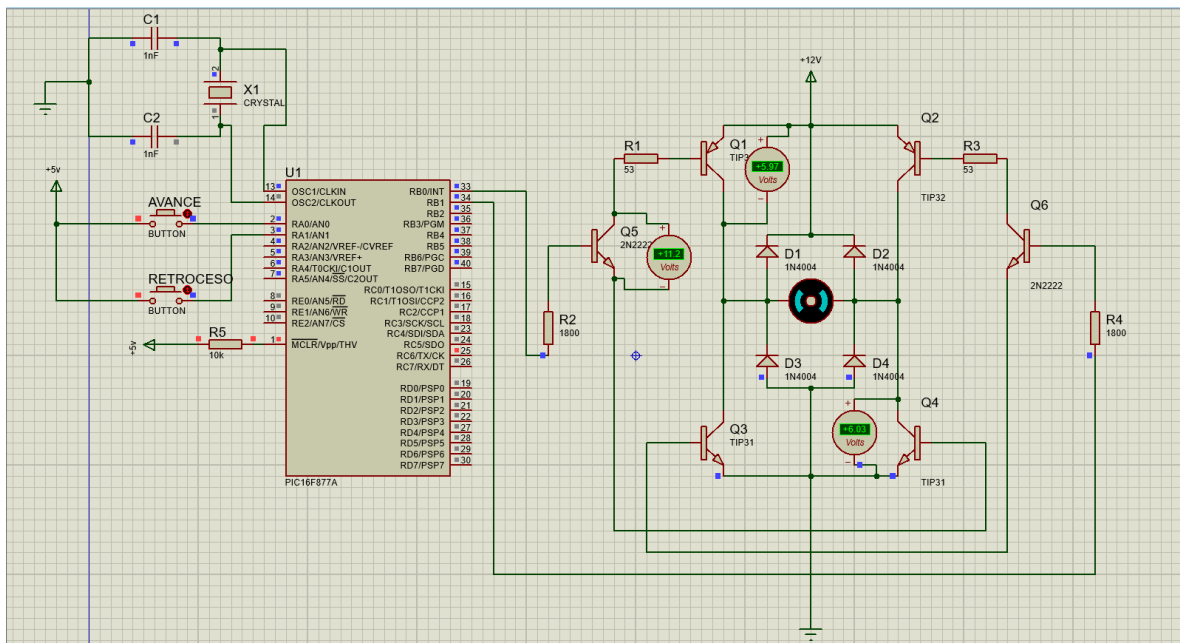

Circuito con transistores saturados

Vázquez Núñez Erick Francisco

